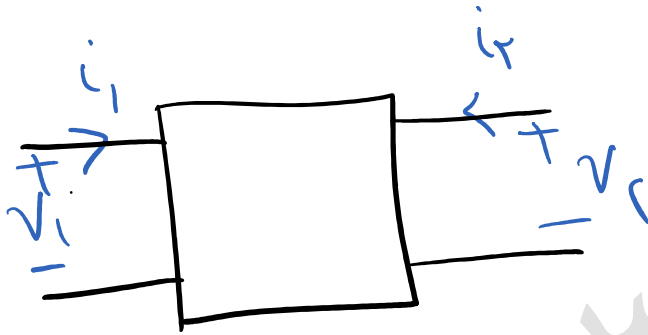


سک ۱.




$$V_1 = Z_{11}i_1 + Z_{12}i_2$$

$$Z_{11} = \frac{V_1}{i_1} \Big|_{i_2=0} \quad Z_{12} = \frac{V_1}{i_2} \Big|_{i_1=0}$$

$$Z_{21} = \frac{V_2}{i_1} \Big|_{i_2=0} \quad Z_{22} = \frac{V_2}{i_2} \Big|_{i_1=0}$$

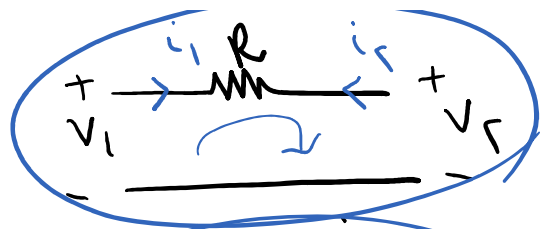
$$\underbrace{\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}}_{\text{تغییر}} = \underbrace{\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}}_Z \underbrace{\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}}_{\text{تغییر}}$$



$$v_1 = Ri_1 + v_2$$

$$i_1 = -i_2$$
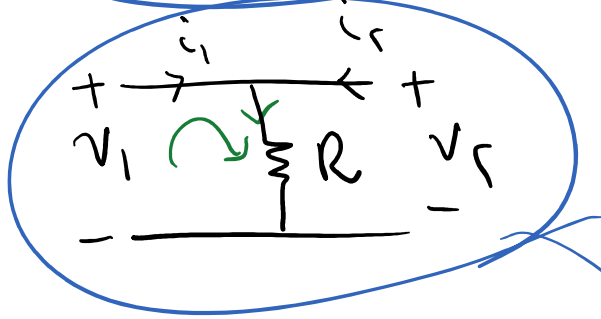
$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$




$$v_1 = v_2$$

$$v_1 = Ri_1 + Ri_2$$

$$Z = \begin{bmatrix} R & R \\ R & R \end{bmatrix}$$

FaraDars.org

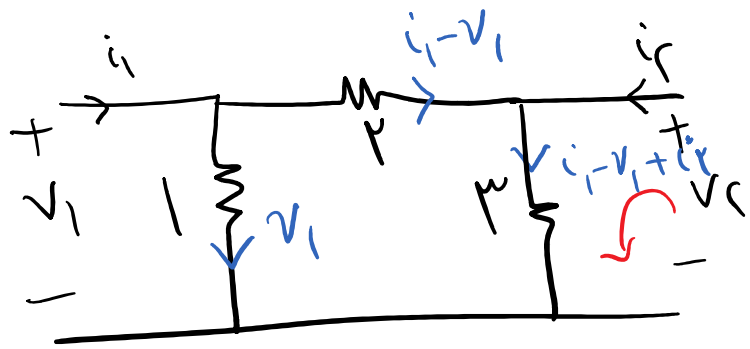

$$V_r = r i_1 - r V_1 + r i_r$$

$$V_1 = r i_1 - r V_1 + V_r \Rightarrow r V_1 = r i_1 + V_r$$

$$V_r = r i_1 - r i_1 - V_r + r i_r$$

$$r V_r = i_1 + r i_r \Rightarrow V_r = \frac{i_1}{r} + i_r$$

$$r V_1 = r i_1 + \frac{i_1}{r} + i_r = \frac{\partial}{\partial} i_1 + i_r$$


$$V_1 = \frac{\partial}{\partial} i_1 + \frac{i_r}{r}$$

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_r \end{bmatrix} = [Z] \begin{bmatrix} i_1 \\ i_r \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} i_1 \\ i_r \end{bmatrix} = \underbrace{[Z^{-1}]}_Y \begin{bmatrix} v_1 \\ v_r \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow |A| = ad - bc$$


$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

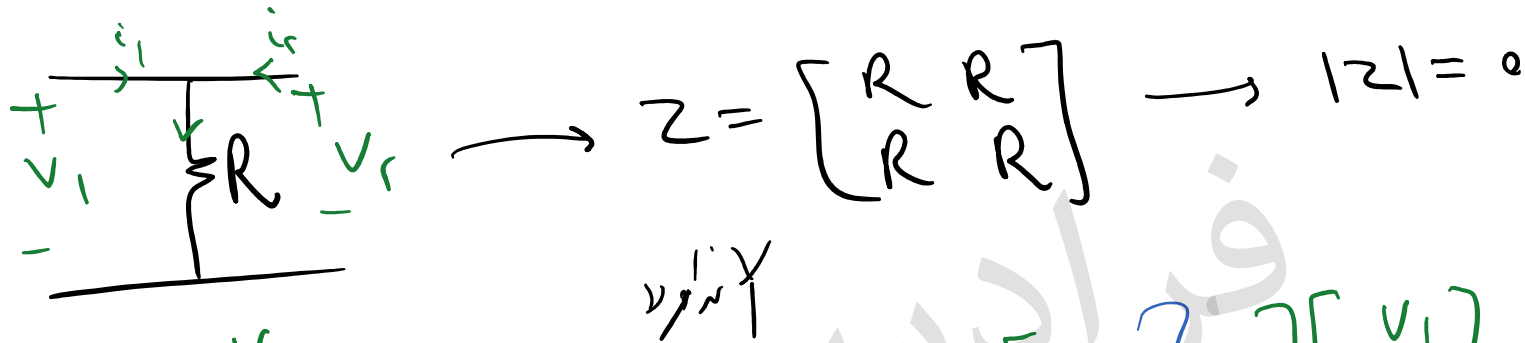

$$\begin{cases} V_1 = V_2 \\ V_1 = R(i_1) + R i_2 \end{cases}$$

نویس
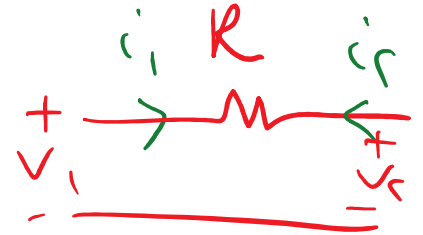
$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? \\ ? \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$




$$i_1 = -i_2$$

$$V_1 = R i_1 + V_2$$

$$\begin{aligned} i_1 &= \frac{1}{R} V_1 - \frac{1}{R} V_2 \\ i_2 &= -\frac{1}{R} V_1 + \frac{1}{R} V_2 \end{aligned}$$
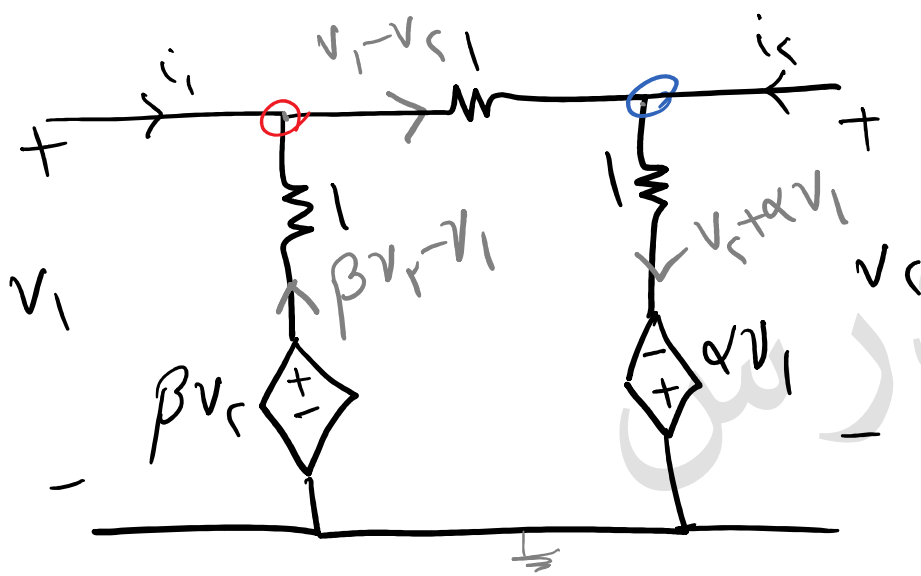
$$Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} & -\frac{1}{R} \\ -\frac{1}{R} & \frac{1}{R} \end{bmatrix}$$



$$i_1 + \beta v_r - v_1 = v_1 - v_r$$

$$i_1 = 2v_1 - (1 + \beta)v_r$$


$$i_r + v_1 - v_r = v_r + \alpha v_1$$

$$i_r = (\alpha - 1)v_1 + 2v_r$$

$$\alpha = 1$$

$$Y = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\beta = 1$$

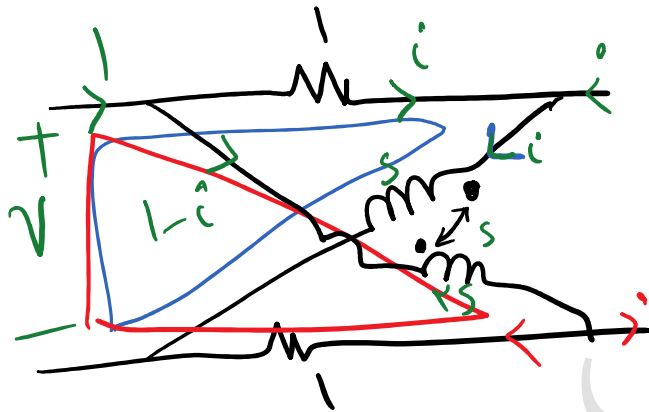

$$V = i + s i + s - s i = i + s$$

$$V = r s - r s i + s i + 1 - i$$


$$= r s + 1 - i (s + 1)$$

$$= r s + 1 + (s - V)(s + 1)$$

$$V(1 + s + 1) = s^2 + s + r s + 1$$

$$V = Z_{11} = \frac{s^2 + r s + 1}{s + r}$$

$$Z_{11} = \frac{V}{i} \Big|_{i=0}$$

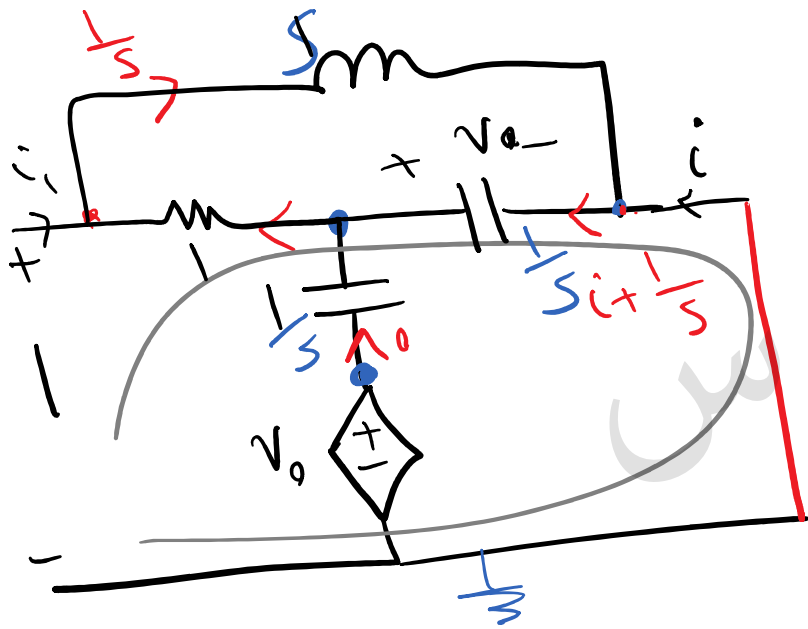


$$\frac{i}{s} + \frac{1}{s^r} + i + \frac{1}{s} + 1 = 0$$

$$Y_{c1} = \frac{i_c}{1} \bigg|_{V_{c1}}$$

$$s i + 1 + s^r i + s + s^r = 0$$

$$i (s^r + s) = - (s^r + s + 1)$$
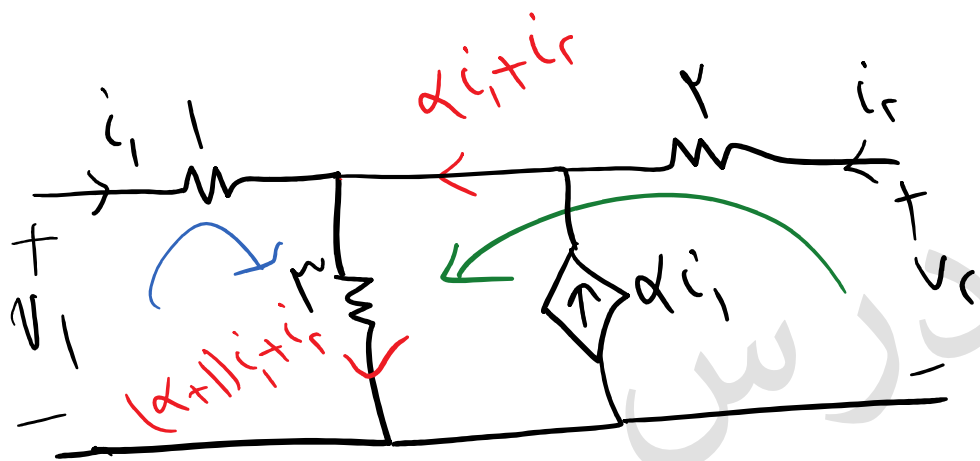
$$i = Y_{c1} = \frac{s^r + s + 1}{s(s+1)}$$




$$\begin{aligned}
 V_1 &= i_1 r + (r\alpha + r)i_1 + r i_2 \quad \text{KVL} \\
 &= (r\alpha + r)i_1 + r i_2 \\
 V_2 &= Y i_2 + r i_2 + r(\alpha + 1)i_1
 \end{aligned}$$

$$Z = \begin{bmatrix} r\alpha + r & r \\ r\alpha + r & Y + r \end{bmatrix} \xrightarrow{|Z|=0}$$

$$1\alpha + r_e = r\alpha + r$$

$$\boxed{\alpha = \frac{-11}{4}}$$

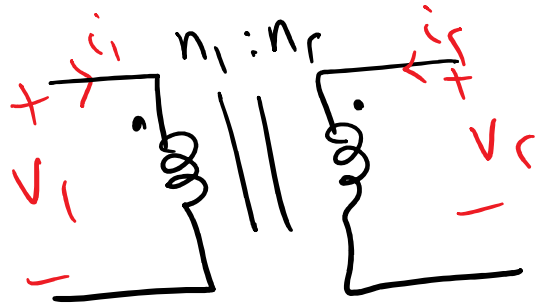


$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\frac{i_1}{i_2} = -\frac{n_2}{n_1}$$

$$v_1 = \alpha i_2$$

$$v_2 = -\alpha i_1$$

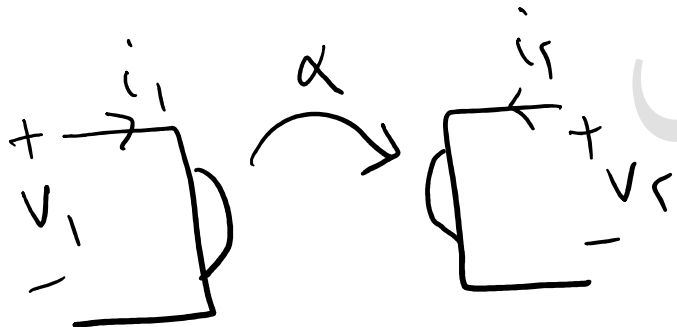

$$Z = \begin{bmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha & 0 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\alpha} \\ \frac{1}{\alpha} & 0 \end{bmatrix}$$

نیز الی

FaraDars.org

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{n_1}{n_r} \\ -\frac{n_1}{n_r} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_r \\ v_r \end{bmatrix}$$

$$i_c = h_{r1} i_1 \mid v_c = 0$$

$$G^{-1} = H$$

$$h_{r1} = \frac{i_r}{i_1} \mid v_c = 0$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ v_r \end{bmatrix} = [G] \begin{bmatrix} v_1 \\ i_r \end{bmatrix}$$



$$\frac{v_c}{v_1} = \frac{n_c}{n_1}$$

$$v_1 = \frac{n_1}{n_r} v_r$$


$$\frac{i_r}{i_1} = -\frac{n_1}{n_r} \Rightarrow i_r = -\frac{n_1}{n_r} i_1$$

FaraDars.org


$$v_x = 1$$

$$v = -1 + v_x + v_x = -1$$

$$h_{11} = -1$$

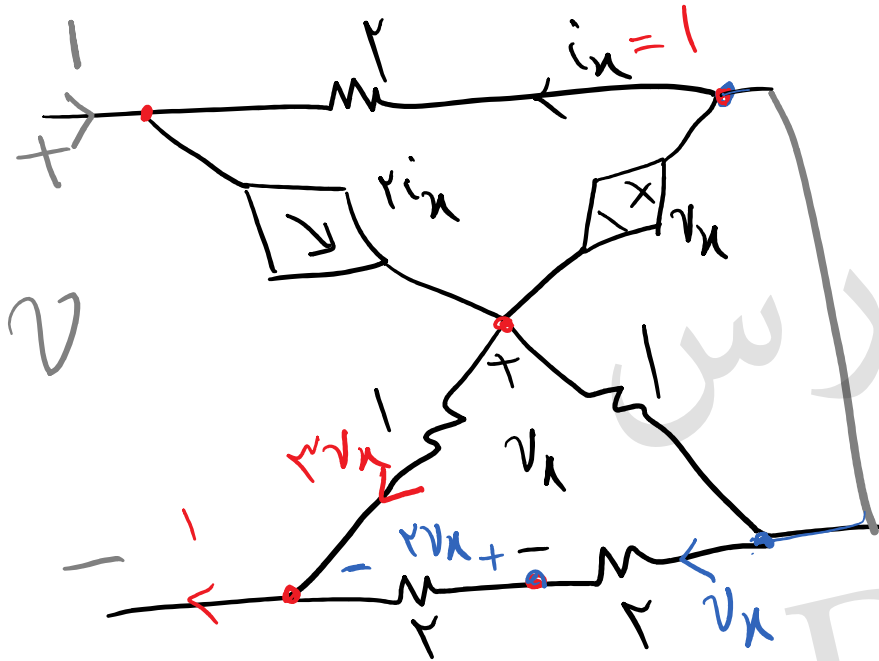


FaraDars.org

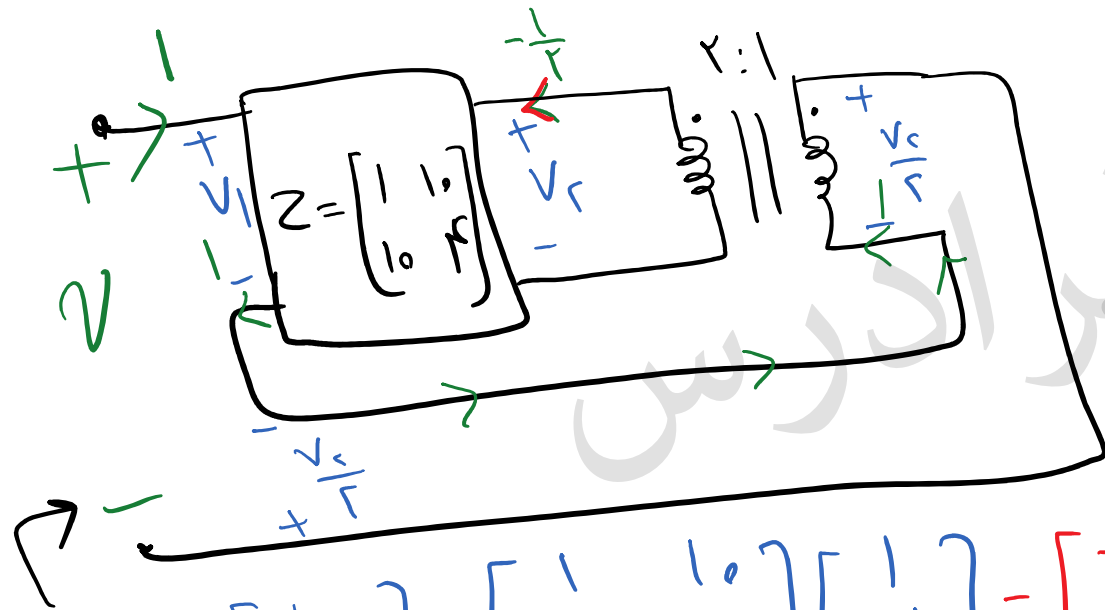

$$v = v_1 - \frac{v_2}{r}$$

$$-r - r = -1$$
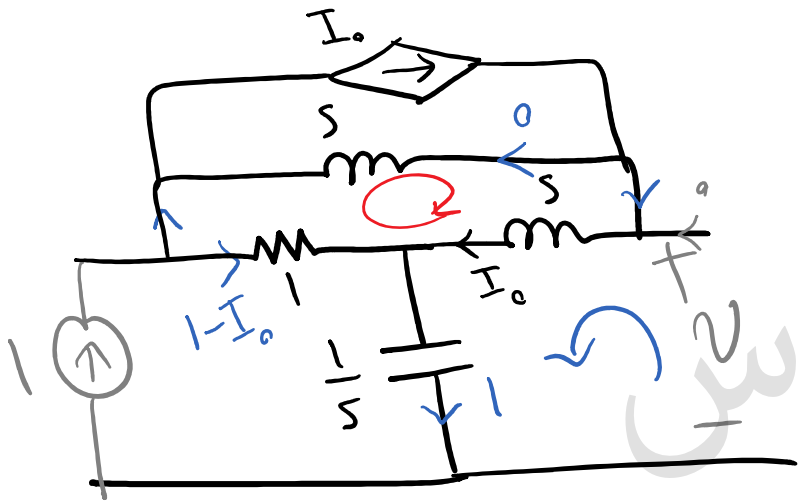
$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/r \\ 1/r & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1/r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r \\ 1 \end{bmatrix}$$




$$V = sI_0 + \frac{1}{s}$$

$$sI_0 = 1 - I_0 \Rightarrow I_0 = \frac{1}{s+1}$$

$$V = \frac{s}{s+1} + \frac{1}{s} = \frac{s^2 + s + 1}{s(s+1)}$$

$$Z_{ci} = \frac{V_s}{i_1} \Big|_{i_2=0}$$

FaraDars.org

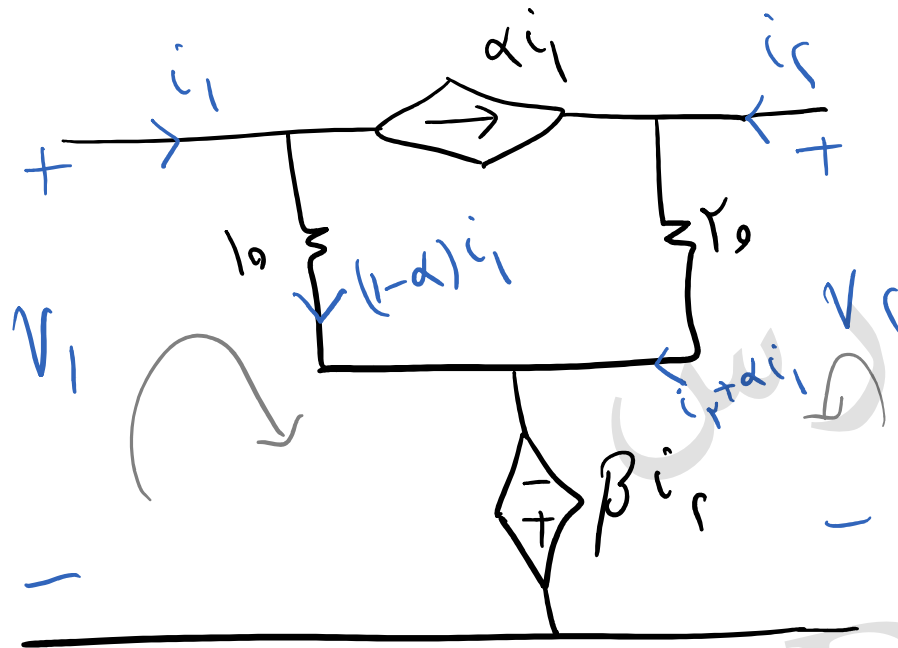

$$h_{1r} = h_{r1} = r$$

$$v_1 = (1 - \alpha) i_1 - \beta i_r$$

$$v_r = r_0 \alpha i_1 + r_0 i_r - \beta i_r$$

$$v_1 = -\beta i_r$$

$$v_r = (r_0 - \beta) i_r$$

$$\frac{\beta}{\beta - r_0} = r$$

$$r\beta - r_0 = \beta$$


$$\beta = r_0$$

$$\alpha = r$$

$$r = \frac{r_0 \alpha}{\beta - r_0}$$

$$h_{1r} = \frac{v_1}{v_r} \Big|_{i_r=0}$$

$$h_{r1} = \frac{i_r}{i_1} \Big|_{v_r=0}$$

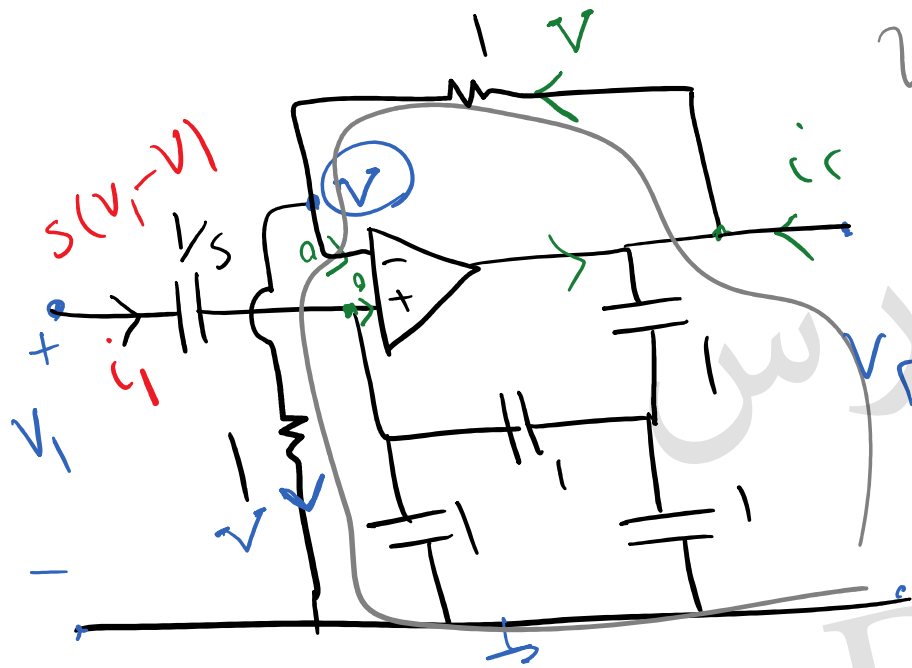

$$V_c = 2V$$

$$V_1 - V = \frac{i_1}{s}$$

$$V_1 - \frac{V_2}{2} = \frac{i_1}{s}$$


$$\begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 1 \\ \frac{1}{s} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$


$$\begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{s} \\ \frac{1}{s} & 0 \end{bmatrix}$$


FaraDars.org

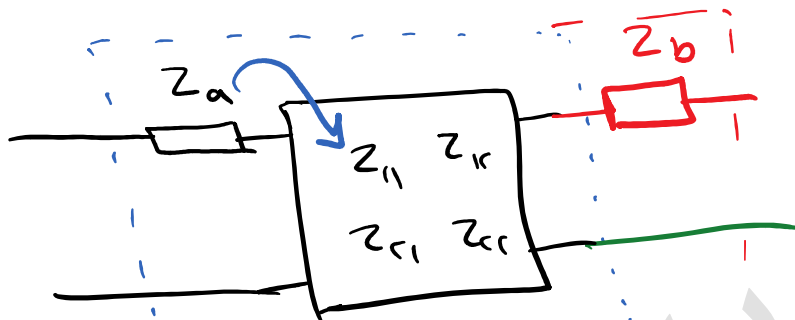


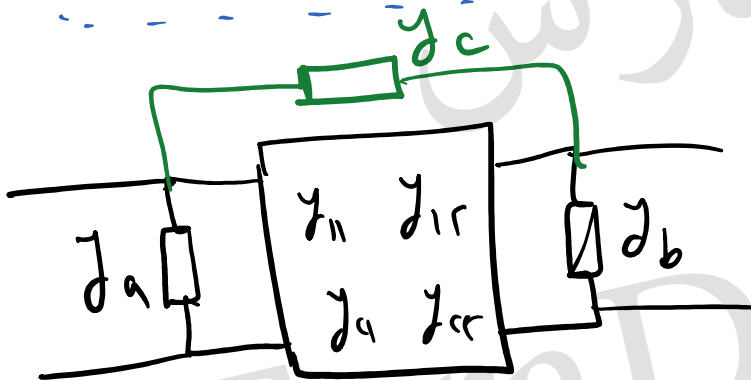
$$\begin{bmatrix} z_{11} + z_a & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} + z_b \end{bmatrix}$$


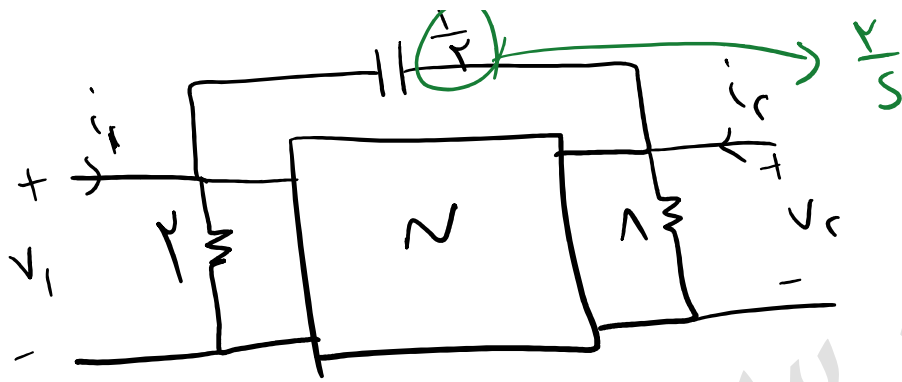
$$\begin{bmatrix} y_{11} + y_a + y_c & y_{12} - y_c \\ y_{21} - y_c & y_{22} + y_b + y_c \end{bmatrix}$$


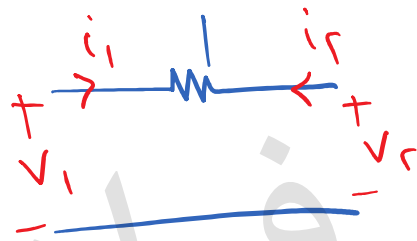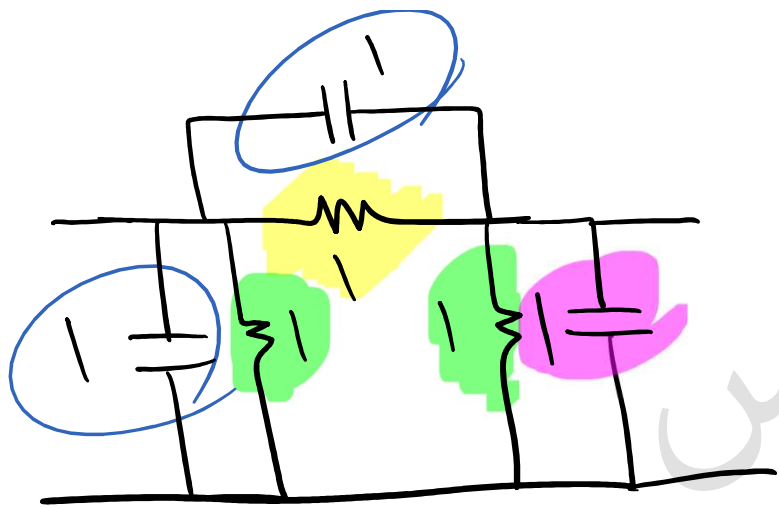
$$Y = \begin{bmatrix} \frac{s}{r} + \frac{1}{r} + \frac{1}{r} + \frac{s}{r} & -\frac{s}{r} - \frac{1}{r} - \frac{s}{r} \\ -\frac{s}{r} - \frac{1}{r} - \frac{s}{r} & \frac{r}{\lambda} s + \frac{r}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} + \frac{s}{r} \end{bmatrix}$$



$$V_1 = i_1 + V_2$$


$$i_1 = V_1 - V_2$$

$$-i_1 = i_2 = -V_1 + V_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$


$$\begin{bmatrix} 1 + 1 + 5 + 5 & -1 - 5 \\ -1 - 5 & 1 + 1 + 5 + 5 \end{bmatrix}$$

$$Y_{11} = ?$$

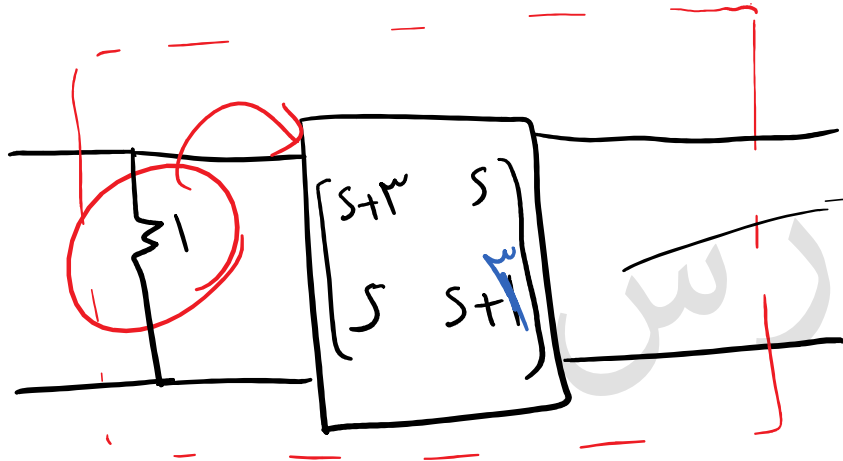


$$\frac{1}{7s+9} \begin{bmatrix} s+2 & -s \\ -s & s+2 \end{bmatrix}$$
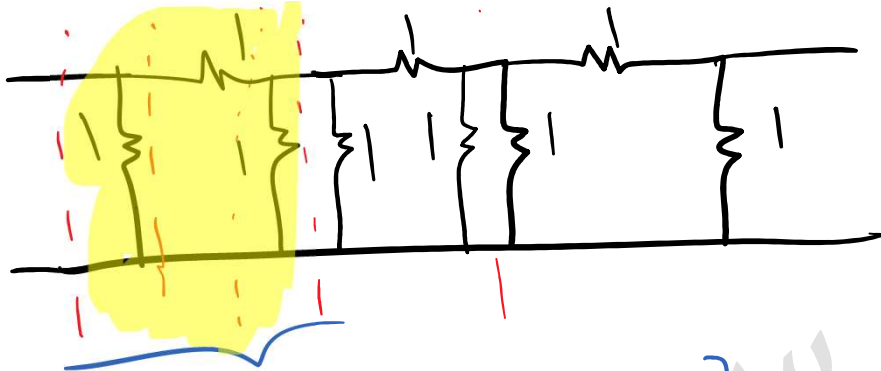
$$\frac{s+3}{7s+9} + 1 = \frac{Vs+12}{7s+9}$$




$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$
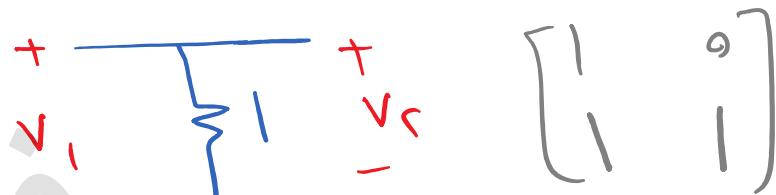
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$




$$V_1 = V_2 = i_1 + i_2$$

$$i_1 = V_2 - i_2$$

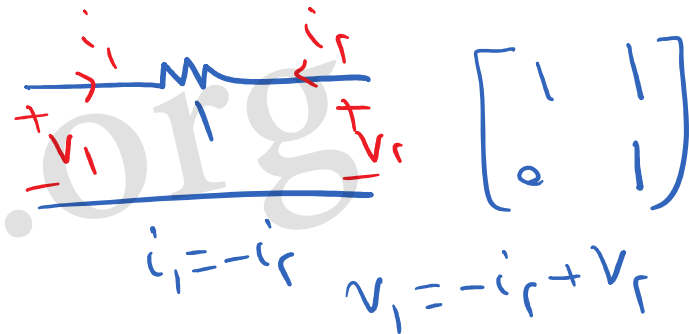

$$i_1 = -i_2$$

$$V_1 = -i_2 + V_2$$

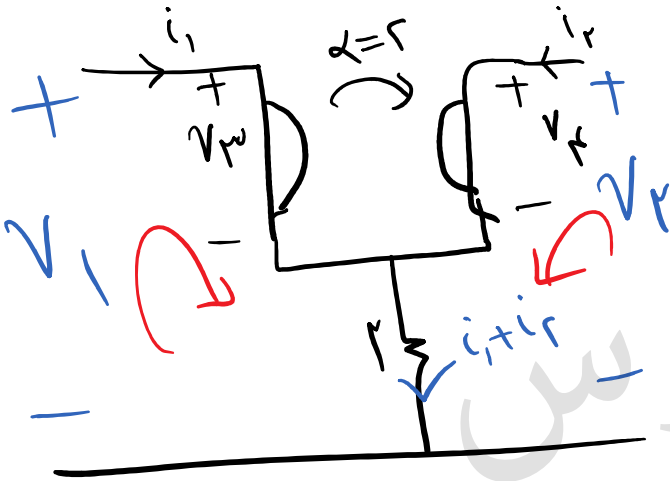

$$V_1 = -\frac{d\phi}{dt} + 2i_1 + 2i_2$$

$$V_2 = \frac{d\phi}{dt} + 2i_1 + 2i_2$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$$

$$i_1 = 2V_2$$

$$i_2 = -2V_1$$

FaraDars.org

تقابل دو قطبیں:
قد ہم باہمی

متعارف دو قطبیں:

$$\underline{z_{1r} = z_{c1}}$$

$$\underline{y_{c1} = y_{1r}}$$


$$\underline{h_{1c} = -h_{c1}}$$

$$\underline{g_{1c} = -g_{c1}}$$

$$\underline{\det\{T\} = 1}$$

$$\begin{aligned} z_{1r} &= z_{c1} \\ z_{11} &= z_{cr} \end{aligned}$$

$$\det T = 1, A = D$$

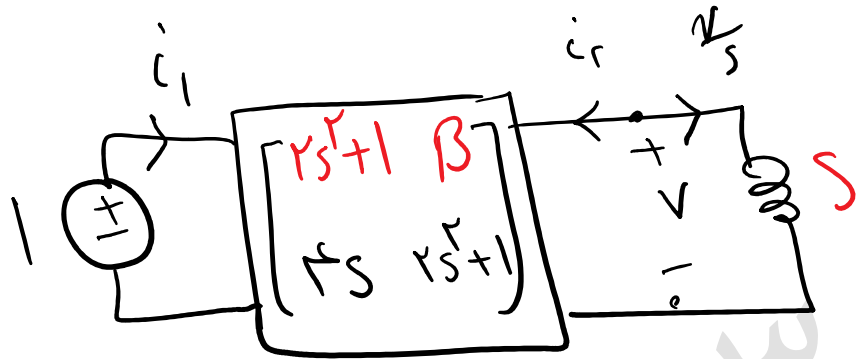

$$H(s) = \frac{v}{1} = ?$$

$$(r's^r + 1) - r'sB = 1$$

$$r's^r + r's^r + 1 - r'sB = 1$$


$$B = s^r + s$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \frac{v}{s} \end{bmatrix}$$

$$1 = (A + \frac{B}{s})v$$

$$r's^r + 1 + s^r + 1 = r's^r + 1$$

$$v = \frac{1}{r's^r + 1}$$

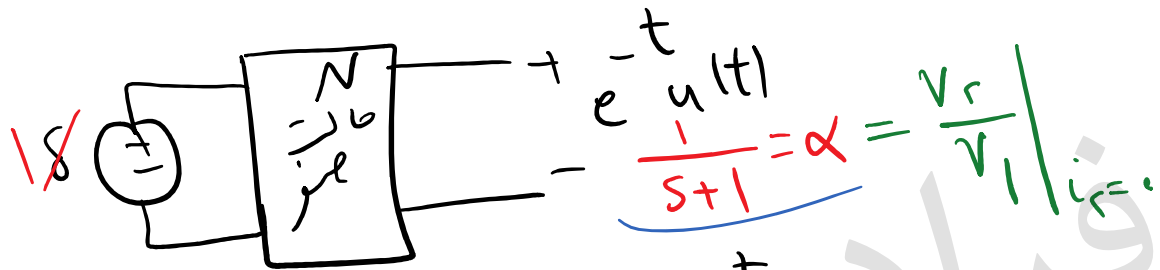

$$\begin{bmatrix} i_r \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{1r} \\ y_{r1} & y_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_r \end{bmatrix} \quad y_{11} = ?$$




$$i_r = y_{1r} v_1 + y_{11} v_r$$


$$\alpha = - \frac{y_{1r}}{y_{11}} = \frac{\beta}{y_{11}} \Rightarrow y_{11} = \frac{\beta}{\alpha}$$

$$\beta = -y_{1r}$$
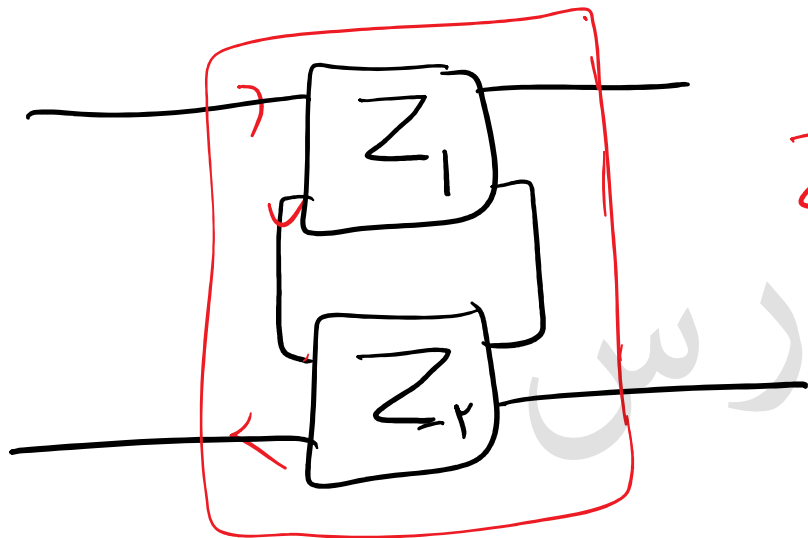
$$\frac{s+1}{s} - 1 = \left(\frac{1}{s} \right)$$



$$Z = Z_1 + Z_2$$

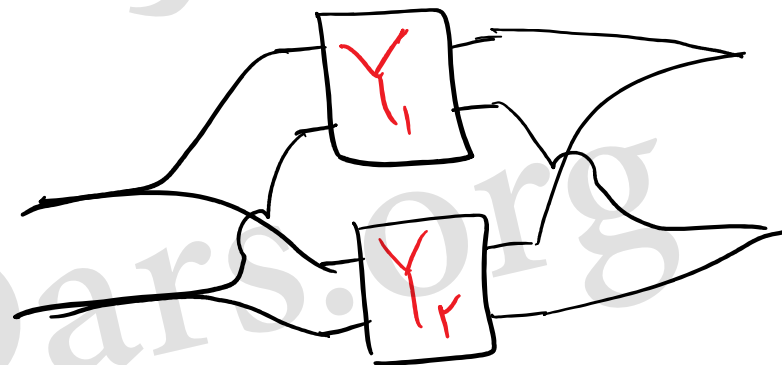

FaraDars.org

این اسلاید ها بر مبنای نکات مطرح شده در فرادرس

«آموزش مدارهای الکتریکی ۲»

تهیه شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این آموزش به لینک زیر مراجعه نمایید

faradars.org/fvee102